
Nombre: Austin Erreyes

Fecha: 9/11/2026

Ciclo: Primero

Semana 4

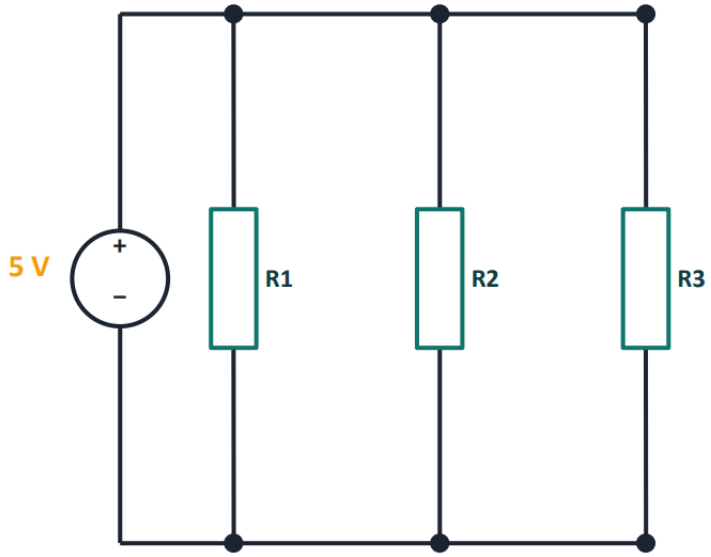En esta semana vimos sobre las conexiones en paralelo y esta poseen el mismo voltaje, pero diferente intensidad y en serie es lo contrario voltaje diferente y intensidad igual.



$$V_1 = V_2 = V_3 = V$$

Resistencia equivalente: deducción

$I = I_1 + I_2 + I_3$ (LCK en el nodo)

$I = V/R_1 + V/R_2 + V/R_3$ (Ohm en cada rama, mismo V)

$I = V \cdot (1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3)$ (factor común V)

$1/Req = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3 + \ldots$

También se vio el Divisor de corriente por el método de deducción.

$V = I \cdot Req$

$I_x = V / R_x$

$I_x = I \cdot Req / R_x$

Y sobre el divisor de corriente en 2 ramas

$I_1 = I \cdot R_2 / (R_1 + R_2)$

$I_2 = I \cdot R_1 / (R_1 + R_2)$